



Universidade Federal do ABC

MCTA024 - SISTEMAS DIGITAIS

Prof. José Artur Quilici-Gonzalez

PROJETO PRÁTICO - ULA

Gustavo Silva de Paula
Matheus Shimizu Felisberto

**Santo André - SP
2017**

1. INTRODUÇÃO

Uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é uma rede combinacional, que implementa uma função de suas entradas com base em operações lógicas ou aritméticas. Elas constituem o elemento central dos computadores e da maioria dos sistemas digitais.

Nesse projeto foi implementada uma ULA de 3 bits a partir do esquema de uma ULA de 1 bit, sendo feito o código VHDL utilizando sinais correspondentes às saídas das portas lógicas. Foram mantidos os nomes dos sinais das portas lógicas do esquema principal.

2. OBJETIVOS


O objetivo desse projeto é desenvolver uma ULA de 3 bit a partir de três ULA's de 1 bit.

Utilizando o software Quartus II, será criado o código VHDL de uma ULA de 1 bit. A partir do código da ULA de 1 bit, será então feito o código para a ULA de 3 bits. As simulações dos códigos serão realizadas através do ModelSim-Altera. Após as simulações, será feita a adaptação do código VHDL para a placa DE1-Altera e o teste da ULA na mesma.

3. METODOLOGIA

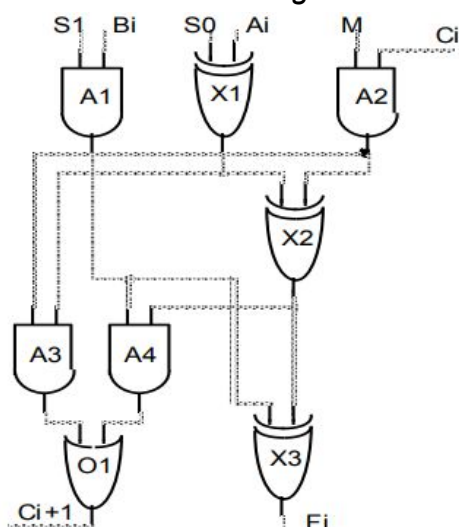3.1 CÓDIGO VHDL

A partir do diagrama esquemático da ULA de 1 bit, foi feito o código VHDL utilizando diversos *signals* correspondentes a saída de cada porta lógica.



Como as entradas “S0”, “S1” e “M” definem qual modo e operação da ULA será utilizado, foi substituído “M” por “S2” para que se utilize apenas um vetor “S” de 3 bits no código VHDL.

A entrada “Ci” foi alterada para “Vem_Um” e a “Ci+1” para “Vai_Um”, para um melhor entendimento do funcionamento da ULA.

Os *signals* foram mantidos com o mesmo nome visto em cada porta lógica do circuito. Porém, em vez de criar os *signals* “O1” e “X3”, foi atribuído o valor da porta lógica direto nas saídas “Ci+1” e “Fi”.

Figura 1 – Diagrama esquemático da ULA de 1 bit. Circuito combinacional

O código VHDL da ULA de 1 bit é uma descrição do fluxo de dados e foi realizado uma simulação funcional utilizando o ModelSim-Altera.

Para construir a ULA de 3 bits foi utilizado 3 ULA's de 1 bit, como mostra o esquema abaixo.

 


Figura 2 – Esquema da ULA de 3 bits, utilizando 3 ULA's de 1 bit.

Como as operações lógicas e aritméticas são realizadas bit a bit, cada ULA de 1 bit será responsável por fazer a operação de cada bit separado. Pode-se observar no esquema que um bit dos vetores “A” e “B” é enviado para cada ULA. A resposta final será a junção das respostas das 3 ULA's. No caso das operações de soma e subtração, o resultado obtido em uma ULA influencia na operação da ULA seguinte, logo, a saída “Vai_Um” de uma ULA é ligada diretamente ao “Vem_Um” da ULA seguinte. O vetor “S”, que corresponde ao modo de operação que a ULA realizará, é enviado inteiro para todas as ULA's.

O código VHDL da ULA de 3 bits foi feito criando um componente a partir da ULA de 1 bit e utilizando esse componente para cada um dos 3 bits das entradas “A” e “B”. Neste caso, o código VHDL apresenta uma descrição estrutural e a simulação realizada também foi funcional.

Para realizar a simulação utilizando o ModelSim-Altera, foi realizada a síntese lógica, a elaboração e a análise do código VHDL. Também foi criado um código de *test bench* onde foi definido quais os valores das entradas a serem testadas e por quanto tempo a entrada irá ter esse valor.

3.2 PLACA DE1 - ALTERA

 


Figura 3 – Placa DE1 - Altera

Para testar a ULA em uma placa DE1 da ALTERA é necessário conhecer o código VHDL. A placa possui como entradas as chaves SW localizadas no canto inferior esquerdo, contando da direita para esquerda a função de cada chave será:

- SW(0,1,2) => Entrada S da ULA
- SW(5,4,3) => Entrada dos bits B
- SW(8,7,6) => Entrada dos Bits A
- SW(9) => Entrada Vem_Um

Os leds vermelhos logo acima irão representar os valores de entrada para S, B, A. *Vem_Um* respectivamente.

O resultado da operação será representado nos Displays de 7 segmentos, sendo assim da esquerda para direita, cada um irá representar os valores de A, B, *Resultado da Operação*. Apenas para o caso de operações aritméticas, no caso das operações lógicas, o resultado será representado nos Leds Verdes, que ficam do lado direito, sendo os LEDGs 0,1,2 para a o resultado e o LEDG 7 para no caso de estouro na operação, o *Vai_Um*.

Obs: Lembrando que para operação subtração S="111" o Vem_Um deve ser 1 e no caso de um resultado negativo, o Vai_Um será 0.

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

- ULA de 1 bit:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity Ula_1Bit is
5  port (
6      Vem_Um, A, B : in STD_LOGIC;
7      S : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
8      Vai_Um, F : out STD_LOGIC
9  );
10 end Ula_1Bit;
11
12 architecture Comportamental_1 of Ula_1Bit is
13     signal A1, A2, A3, A4, X1, X2 : STD_LOGIC;
14     begin
15         A1 <= S(1) and B;
16         X1 <= S(0) xor A;
17         A2 <= S(2) and Vem_Um;
18         X2 <= X1 xor A2;
19         A3 <= X1 and A2;
20         A4 <= A1 and X2;
21         F <= A1 xor X2;
22         Vai_Um <= A3 or A4;
23     end Comportamental_1;
24

```

Figura 4 – Código VHDL da ULA de 1 bit

 


Figura 5 – Simulação funcional da ULA de 1 bit, operação aritmética "B – A" por complemento de 2

- ULA de 3 bits:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity Ula_1Bit is
5  port (
6      Vem_Um, A, B : in STD_LOGIC;
7      S : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
8      Vai_Um, F : out STD_LOGIC
9  );
10 end Ula_1Bit;
11
12 architecture Comportamental_1 of Ula_1Bit is
13     signal A1, A2, A3, A4, X1, X2 : STD_LOGIC;
14     begin
15         A1 <= S(1) and B;
16         X1 <= S(0) xor A;
17         A2 <= S(2) and Vem_Um;
18         X2 <= X1 xor A2;
19         A3 <= X1 and A2;
20         A4 <= A1 and X2;
21         F <= A1 xor X2;
22         Vai_Um <= A3 or A4;
23     end Comportamental_1;
24
25 library IEEE;
26 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
27
28 entity Ula_3Bits is
29 port (
30     Vem_Um : in STD_LOGIC;
31     A, B, S : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
32     Vai_Um : out STD_LOGIC;
33     F : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)
34 );
35 end Ula_3Bits;
36
37 architecture Comportamental_2 of Ula_3Bits is
38     component Ula_1Bit
39     port
40     (
41         Vem_Um, A, B : in STD_LOGIC;
42         S : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
43         Vai_Um, F : out STD_LOGIC
44     );
45 end component;
46     signal D : std_logic_vector(1 downto 0);
47     begin
48         Bit0: Ula_1Bit
49         port map (Vem_Um, A(0), B(0), S, D(0), F(0));
50         Bit1: Ula_1Bit
51         port map (D(0), A(1), B(1), S, D(1), F(1));
52         Bit2: Ula_1Bit
53         port map (D(1), A(2), B(2), S, Vai_Um, F(2));
54     end Comportamental_2;

```

Figura 6 – Código VHDL da ULA de 3 bits. Vale ressaltar que o código da ULA de 1 bit está junto deste código.

Msgs	
/ula_3bits_vhd_tst/S	110
/ula_3bits_vhd_tst/Vem_Um	
/ula_3bits_vhd_tst/A	010
/ula_3bits_vhd_tst/B	000
/ula_3bits_vhd_tst/F	010
/ula_3bits_vhd_tst/Vai_Um	
/ula_3bits_vhd_tst/S	111
/ula_3bits_vhd_tst/Vem_Um	
/ula_3bits_vhd_tst/A	010
/ula_3bits_vhd_tst/B	000
/ula_3bits_vhd_tst/F	110
/ula_3bits_vhd_tst/Vai_Um	
/ula_3bits_vhd_tst/S	001
/ula_3bits_vhd_tst/Vem_Um	
/ula_3bits_vhd_tst/A	010
/ula_3bits_vhd_tst/B	000
/ula_3bits_vhd_tst/F	101
/ula_3bits_vhd_tst/Vai_Um	

Figura 7 – Simulação funcional da ULA de 1 bit, operações aritméticas: “A+B” (primeira linha) e “B – A” por complemento de 2 (até a metade da segunda linha), operações lógicas: “A xor B” (metade da segunda linha até o final) e “not A” (terceira linha)

Devido a enorme quantidade de possibilidades de valores de entrada, foram simulados apenas alguns casos. Os resultados obtidos pelas simulações correspondem ao esperado, tanto da ULA de 1 bit como da ULA de 3 bits.

5. TUTORIAL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

5.1 SIMULAÇÕES UTILIZANDO O MODELSIM-ALTERA

Com o código pronto, é necessário realizar a síntese lógica, a elaboração e a análise do código. Essas operações podem ser encontradas em: **Processing => Start**, na barra de ferramentas.

Após realizar essas operações, é necessário gerar um modelo de *test bench*. No mesmo caminho utilizado anteriormente há as opções “*Start Partition Merge*” e “*Start Test Bench Template Writer*”. essas operações devem ser realizadas exatamente nesta ordem. Com isso foi criado o modelo do *test bench* dentro do diretório “*simulation/modelsim*” na pasta raiz do projeto.

Abra o modelo através de: **File => Open...**, não esquecendo de selecionar o tipo de arquivo como “*Test Bench Output Files*”.

Com o test bench aberto, há um processo abaixo do “PORT MAP” reservado para inserir os estímulos, ou vetores, de entrada.

Salve o arquivo e rode o ModelSim-Altera indo em: **Tools => Run Simulation Tool => RTL Simulation**.

Vá em **Compile => Compile**, selecione seu arquivo de test bench, aperte em “*compile*” e depois “*done*”. Uma “*entity*” com o nome do test bench deve aparecer na biblioteca “*work*” nesta janela. Após dar duplo clique na “*entity*” uma nova janela no simulador irá aparecer. Adicione todos os itens na janela da esquerda para a onda clicando com o botão direito do mouse e indo em: **Add => To Wave => All items in region**. Clique em “*Run All*” presente na barra de ferramentas para rodar a simulação e depois em “*Zoom Full*”, para ajustar a escala.

5.2 PLACA DE1 - ALTERA

Para realizar o upload do programa para a placa devemos seguir os passos a seguir:

Na parte esquerda do Quartus II, na seção “**Task**”, dê dois cliques na opção “**Program Device (Open Programmer)**”, a janela deve aparecer, verifique se as opções “**USB-Blaster**” e “**Mode: JTAG**” estejam ajustadas, então clique em “**Add File**”, escolha o caminho “**output files**” e selecione o arquivo “**.sof**”. Com a placa DE1 Altera conectada e **ligada** clique em “**Start**”, e aguarde aparecer “**Progress: 100% (Successful)**” .

6. CONCLUSÃO

Após a realização deste projeto, definimos que a criação de uma ULA de 3 bits por meio da combinação de três ULAs de 1 bit pode ser concluída por meio de uma série de procedimentos como programação de código em VHDL, simulações, configurações de valores de entrada.

Foi necessário primeiramente desenvolver o código VHDL para uma ULA de 1 bit e então fazer uma simulação utilizando o ModelSim-Altera.

Partindo da simulação, foi desenvolvida uma ULA de 3 bits e simulada também utilizando o ModelSim-Altera. Como última etapa, a ULA de 3 bits foi implementada na placa DE1 da ALTERA. Os resultados obtidos para a implementação e simulação da ULA de 1 bit e da ULA de 3 bits foram satisfatórios.